MĚŘENÍ VÝKONŮ A ÚČINÍKU JEDNOFÁZOVÉ ZÁTĚŽE

Jakub Dvořák


27.10.2020




1 Úkol měření

- 1. Změřte činný výkon, účiník a zdánlivý výkon jednofázové zátěže. K měření použijte univerzální klešť ový přístroj s číslicovým zobrazením, činný výkon změřte rovněž pomocí ručkového wattmetru a měřicího transformátoru proudu (MTP). Při měření činného výkonu určete v obou případech rozšířenou nejistotu typu B ($k_r = 2$). U výsledků měření pomocí ručkového wattmetru korigujte chybu metody, chybu úhlu MTP zanedbejte. Posuď te, zda rozdíl hodnot měřených oběma přístroji odpovídá jejich uvedené přesnosti.
- 2. Změřte napětí na sekundárním vinutí MTP a zkontrolujte, není-li překročeno dovolené zatížení transformátoru.

2 Schéma zapojení

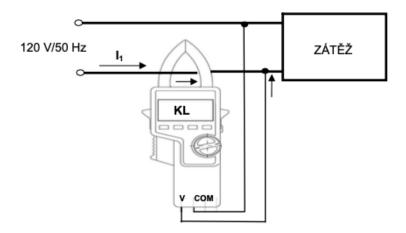

Obrázek 1: Měření činného výkonu, účiníku a zdánlivého výkonu pomocí univerzálního klešť ového přístroje

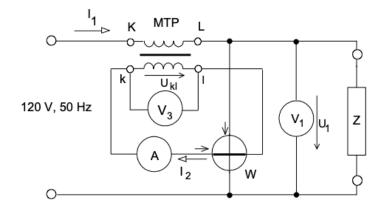

Obrázek 2: Zapojení pro měření činného výkonu jednofázové zátěže pomocí ručkového wattmetru

Jakub Dvořák

3 Seznam použitých přístrojů

- KL univerzální klešť ový přístroj s číslicovým zobrazením PK 430.1
- A ampérmetr elektromagnetický, tř.přes. 0,5, použitý rozsah 10 A
- V₁ voltmetr magnetoelektrický s usměrňovačem, tř.přes. 1,5, použitý rozsah 240, odpor 5000 Ω , tj. 1,2 M Ω
- W wattmetr elektrodynamický, tř.přes. 0,5, napěť ový rozsah 240 V, proudový rozsah 2 A, odpor napěť ové cívky 8 k Ω
- MTP měřicí transformátor proudu, převod 1:3 chyba fáze 30 úhl. minut, chyba převodu není známa
- 120 V zdroj střídavého napětí rozvaděč
- Z měřená zátěž

4 Teoretický úvod

- 5 Naměřené hodnoty
- 6 Zpracování naměřených hodnot
- 7 Závěrečné vyhodnocení

Jakub Dvořák 2

Seznam použité literatury a zdrojů informací

Seznam použitých internetových zdrojů

[1] Návod k laboratorní úloze

Jakub Dvořák 3